

Peter Pettino
CSE 3666
16 March, 2024

Homework 4

1)

a)

state[1]	state[0]	b	next_state[1]	next_state[0]	z
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0

$$\text{next_state}[1] = s1's0b' + s1s0'b$$

$$\text{next_state}[0] = s1's0'b + s1s0'b' + s1s0b$$

$$z = s1's0'b' + s1's0b + s0s1b'$$

b)

```
@always_comb
def next_state_logic():
    # TODO
    # Two statements to set two bits in next_state
    # Use only logic operators `not`, `and`, and `or`.
    # next_state.next[1] = ...
    # next_state.next[0] = ...
    s1, s0 = state[1], state[0]
    next_state.next[1] = (not s1 and s0 and not b) or (s1 and not s0 and b)
    next_state.next[0] = (not s1 and not s0 and b) or (s1 and not s0 and not b) or (s1 and s0 and b)
```

c)

```

@always_comb
def output_logic():
    # TODO
    # generate z from state and b
    # Use only logic operators `not`, `and`, and `or`.
    s1, s0 = state[1], state[0]
    z.next = ((not s1) and (not s0) and (not b)) or ((not s1) and s0 and b) or (s0 and s1 and (not b))

```

d)

state	b	ns	z	v
0	1	1	0	1
1	1	0	1	3
0	1	1	0	7
1	0	2	0	14
2	0	1	0	28
1	0	2	0	56
2	1	2	0	113
2	0	1	0	226
1	1	0	1	453
0	1	1	0	907

2)

2. a) a1. $2ns$, since propagation delay of registers is $2ns$
 a2. $3ns$, since dependent on propagation delay
 a3. $12ns$, since delay of adder plus propagation delay
 b) $12ns$
 c) Clock Rate = $\frac{1}{12ns} = 83MHz$
 d) Highest Clock Rate = $\frac{1}{2ns} = 500MHz$

3)

Steps	Multiplicand	Multiplier	Product
init	0000011011	10001	0000000000
1	0000110110	01000	0000011011
2	0001101100	00100	0000011011
3	0011011000	00010	0000011011
4	0110110000	00001	0000011011
5	1101100000	00000	0111001011

3 a) 27
 $\begin{array}{r} : 17 \\ 189 \\ + 27 \\ \hline 459 \end{array}$
 $= 0111001011_2$ which is the correct answer
 b) $11011 = -5$
 $10001 = -15$
 $\begin{array}{r} -15 \\ -5 \\ \hline 75 \end{array}$
 $= 1001011_2$ which matches with the lower half of the product bits

4)

```
44 uint2decstr:
45     addi    sp, sp, -12
46     sw      ra, 8(sp)
47     sw      s0, 4(sp)
48     sw      s1, 0(sp)
49     add     s0, x0, a0      # s0 = s
50     add     s1, x0, a1      # s1 = v
51
52     addi    t1, x0, 10      # t1 = 10
53     bltu    s1, t1, skip    # if(v < 10) goto skip
54     add     a0, x0, s0      # a0 = s
55     divu    a1, s1, t1      # a1 = v / 10
56     jal     ra, uint2decstr
57     add     s0, x0, a0      # s = uint2decstr(s, v / 10)
58
59 skip:
60     remu    t0, s1, t1      # r = v % 10
61     addi    t0, t0, '0'     # t0 = '0' + r
62     sb      t0, 0(s0)       # s[0] = '0' + r
63     sb      x0, 1(s0)       # s[1] = 0
64
65     addi    a0, s0, 1       # a0 = &s[1]
66     lw      ra, 8(sp)
67     lw      s0, 4(sp)
68     lw      s1, 0(sp)
69     addi    sp, sp, 12
70     jalr    x0, ra, 0      # return
```
